

TELECOMUNICACIONES

ELECTRÓNICA MICROCONTROLADA


TP #1

SIMULACIÓN ELECTRICA


Alumno: Martínez Ludmila Milagros del Valle

Actividades:

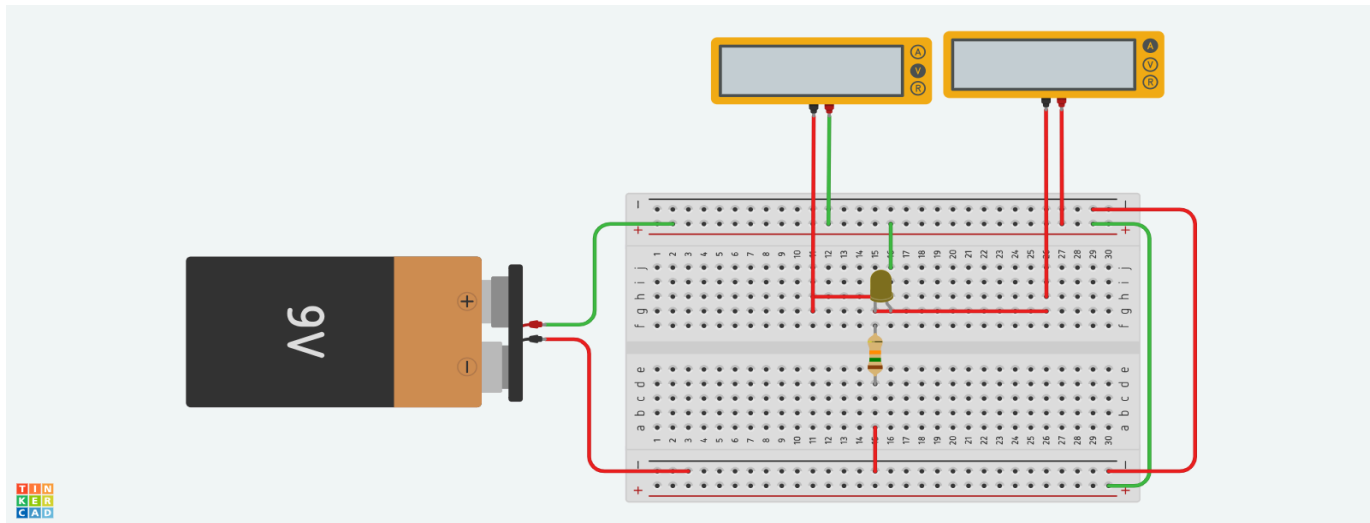
Circuito eléctrico básico con una fuente de tensión resistencia y un LED.



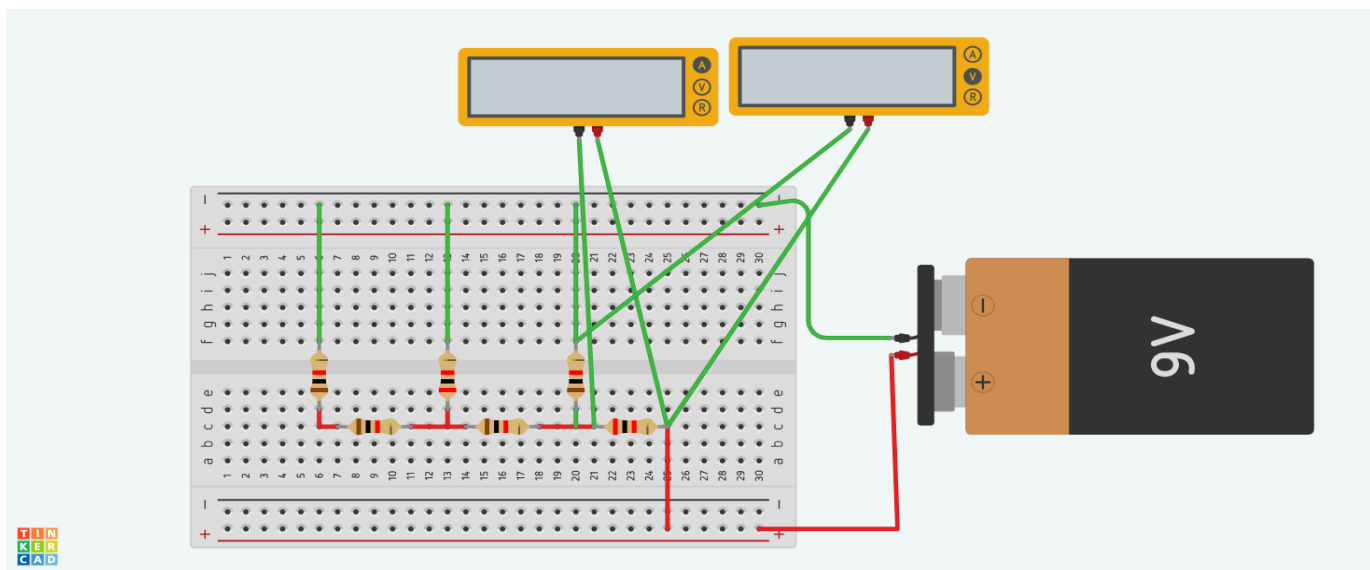circuito eléctrico básico con conexión serie, paralelo y mixta



circuito eléctrico con un capacitor

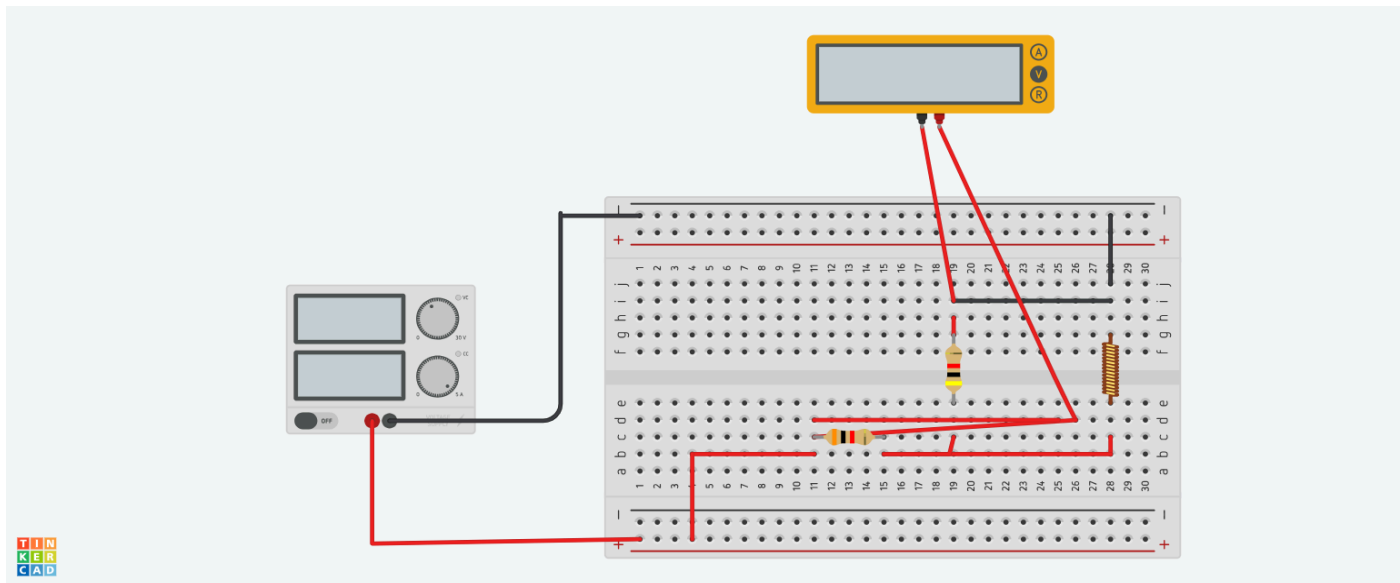

4. Diseñar y simular un circuito eléctrico con un inductor y analizar el comportamiento de la corriente y la tensión en el inductor.

5. Diseñar y simular un circuito eléctrico con un transformador y analizar el comportamiento de la corriente y la tensión en el transformador.

6. Diseñar y simular un circuito eléctrico complejo que involucre fuentes de tensión y corriente, resistencias, capacitores e inductores, y analizar su comportamiento.